

---

# SEL0606 – Laboratório de Sistemas Digitais

## Máquinas de Estados em VHDL

---

Prof. Dr. Maximilian Luppe


**Livro adotado:**

## **VHDL - Descrição e Síntese de Circuitos Digitais**

Roberto d'Amore

ISBN 85-216-1452-7

 Editora LTC [www.ltceditora.com.br](http://www.ltceditora.com.br)



Para informações adicionais consulte: [www.ele.ita.br/~damore/vhdl](http://www.ele.ita.br/~damore/vhdl)

# Estratégias de descrição de circuitos síncronos


## Tópicos

- Registrador sensível a nível
  - Registrador sensível a borda - inicialização síncrona
  - Registrador sensível a borda - inicialização assíncrona
  - Registrador sensível a borda com habilitação para sinal de relógio
- Máquinas de estado finito
  - Contadores
  - Cuidados na descrição




## Máquinas de estado finito

- **Máquina de estados:**
  - circuito seqüencial que transita numa seqüência pré definida de estados
- **Transição entre estados:**
  - comandada por um sinal de controle
- **Estado atual:**
  - definido por elementos de memória
- **Estado futuro**
  - determinado com base no estado atual e a condição das entradas
- **2 estilos:**
  - máquina *Mealy*
    - o valor da saída é função do estado atual e da condição das entradas
  - máquina *Moore*
    - o valor da saída depende exclusivamente do estado atual



# Máquinas de estado finito

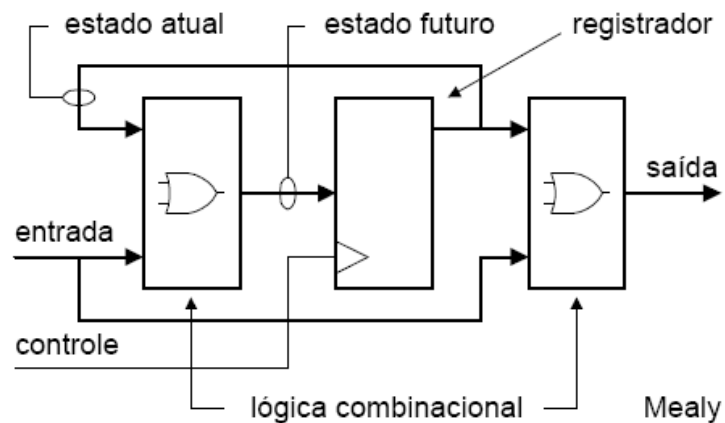

Mealy

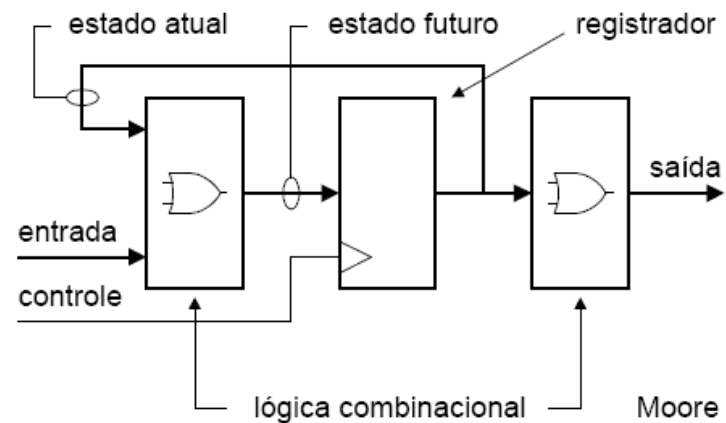  

Moore

  

## Máquinas de estado finito

- **Inferência de uma máquina de estado** - uma descrição contendo:
  - um objeto que armazena o estado atual (registradores)
  - uma definição da transição de estados (lógica combinacional)
  - uma especificação dos valores de saída (lógica combinacional)
- **Transição entre estados na descrição:**
  - controlada por um sinal de relógio
  - pode conter:
    - condições de inicialização síncronas ou assíncronas


## Máquinas de estado finito

- **Construção do tipo IF ELSE detecta:**
  - inicialização `rst = 1`
  - ocorrência de uma borda de subida no sinal de relógio
- **Construção CASE WHEN:**
  - definição das transições de estado
  - força a especificação de todos os estados

```
PROCESS (ck, rst)
BEGIN
    IF rst = '1' THEN                                -- estado inicial
        estado <= estado_inicial;
    ELSIF (ck'EVENT and ck = '1') THEN                -- ciclo de estados
        CASE estado IS
            WHEN estado_inicial => estado <= estado_1; -- .
            WHEN estado_1       => estado <= estado_2; -- .
            WHEN estado_x       => estado <= estado_final; -- .
        END CASE;
    END IF;
END PROCESS;
```
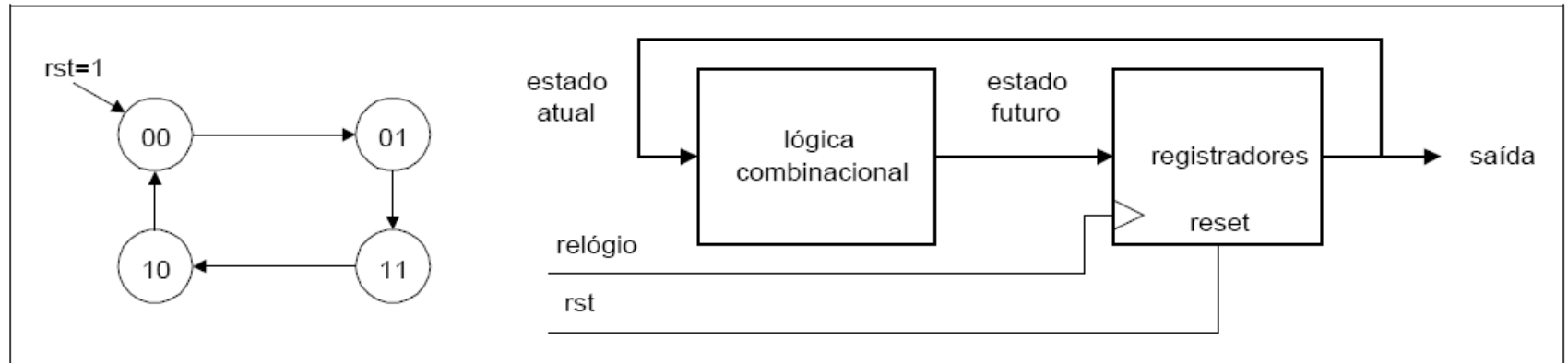
## Máquinas de estado finito - exemplo

- Contador
- Saída dos registradores corresponde ao valor de saída
  - código do estado = valor de saída
  - não é necessário decodificar






## Máquinas de estado finito - descrição

```
1 ENTITY maq_est1 IS
2   PORT (ck      : IN      BIT;           -- relógio borda subida
3         rst      : IN      BIT;           -- rst=1, q=00
4         q        : BUFFER BIT_VECTOR (1 DOWNTO 0)); -- saída
5 END maq_est1;
6
7 ARCHITECTURE teste OF maq_est1 IS
8
9 BEGIN
10  abc: PROCESS (ck, rst)
11  BEGIN
12    IF rst = '1' THEN                    -- estado inicial
13      q <= "00";
14    ELSIF (ck'EVENT and ck = '1') THEN   -- ciclo de estados
15      CASE q IS
16        WHEN "00" => q <= "01";
17        WHEN "01" => q <= "11";
18        WHEN "11" => q <= "10";
19        WHEN "10" => q <= "00";
20      END CASE;
21    END IF;
22  END PROCESS abc;
23 END teste;
```
 
## Máquinas de estado finito - contador

- **Circuito gerado nível RTL**
- **Inicialização assíncrona inferida corretamente:**
  - **rst** = 1 leva ao estado 00  
(sinal **rst** ligado ao *reset* dos flip flops)





## Máquinas de estado finito - definição dos estados

- **Valores binários assumidos pelos estados - opções:**
  - especificados na descrição
  - codificados pelo aplicativo de síntese
- **Codificados pelo aplicativo de síntese:**
  - um tipo enumerado composto nomes
    - cada nome representam o estado da máquina
    - resultado: uma leitura mais fácil do código
- **Ferramenta de síntese atribui a cada estado um valor binário**
- **Exemplos de esquemas de atribuição:**

estado definido no código	seqüencial	código Gray	único um
reset	000	000	00001
ciclo_rd	001	001	00010
ciclo_wr	010	011	00100
ciclo_int	011	010	01000
ciclo_dma	100	110	10000

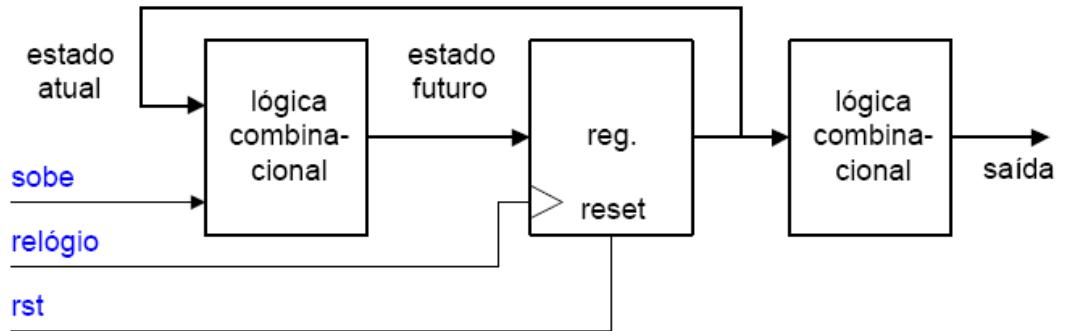 
## Máquinas de estado finito - contador crescente / decrescente

- Evolução dos estados segundo o esquema:



## Máquinas de estado finito - contador crescente / decrescente

- Evolução dos estados:

 

- Tipo enumerado definido na descrição:

```
TYPE st IS (caso_d, caso_c, caso_b, caso_a); -- novo tipo definido
SIGNAL estado : st;                        -- sinal pode assumir os
                                           -- valores definidos em st
```

- 4 estados definidos → st: caso\_d caso\_c caso\_b caso\_a
- valores da saída q correspondentes → q: 10 11 01 00
- Correlação estado ↔ saída:
  - pode ser necessário uma decodificação
- Sinal estado armazena o estado atual da máquina

## Máquinas de estado finito - contador código crescente / decrescente

- **Descrição:** definição tipo enumerado e sequência de estados

```
8 ARCHITECTURE teste OF maq_est2 IS
9   --          q=2      q=3      q=1      q=0
10  TYPE st IS (caso_d, caso_c, caso_b, caso_a); -- novo tipo definido
11  SIGNAL estado : st; -- sinal estado tipo "st"
12 BEGIN
13  abc: PROCESS (ck, iniciar)
14  BEGIN
15    IF iniciar = '1' THEN -- estado inicial
16      estado <= caso_a; -- q=0
17    ELSIF (ck'EVENT and ck = '1') THEN -- ciclo de estados
18      CASE estado IS
19        WHEN caso_a => -- q=0
20          IF sobe = '1' THEN estado <= caso_b; -- q=1
21          ELSE estado <= caso_d; -- q=2
22          END IF;
23        WHEN caso_b => -- q=1
24          IF sobe = '1' THEN estado <= caso_c; -- q=3
25          ELSE estado <= caso_a; -- q=0
26          END IF;
27        WHEN caso_c => -- q=3
28          IF sobe = '1' THEN estado <= caso_d; -- q=2
29          ELSE estado <= caso_b; -- q=1
30          END IF;
31        WHEN caso_d => -- q=2
32          IF sobe = '1' THEN estado <= caso_a; -- q=0
33          ELSE estado <= caso_c; -- q=3
34          END IF;
35      END CASE;
36    END IF;
37  END PROCESS abc;
38
```

```

39  WITH estado SELECT    -- decodifica estado
40      q <= "00" WHEN caso_a, -- q=0
41          "01" WHEN caso_b, -- q=1
42          "11" WHEN caso_c, -- q=3
43          "10" WHEN caso_d; -- q=2
44  END teste;

```

- **Descrição continuação:** decodificação do estado ↑

- **Atribuição de estados binária**

- Mensagem da ferramenta: codificação dos estados:


```

"/vhdl/maq_est2.vhd",line 10: Info, Enumerated type st with 4 elements encoded as
binary.
Encodings for st values
      value      st[1-0]
=====
      caso_d    00
      caso_c    01
      caso_b    10
      caso_a    11

```
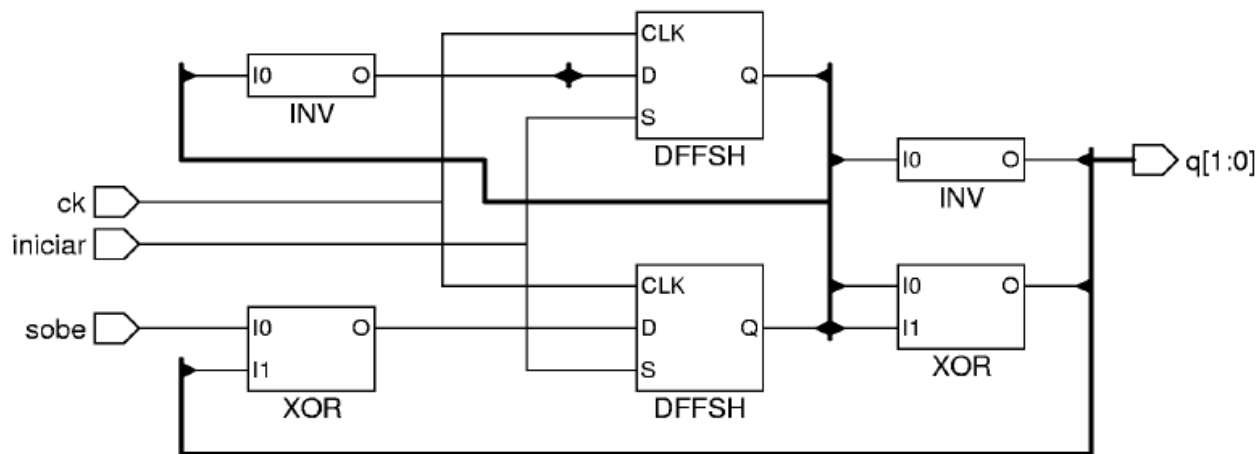
## Máquinas de estado finito - contador crescente / decrescente

- Inicialização assíncrona do estado inicial: **caso\_a**
- Sinal **iniciar** interligado às entradas de **set** assíncronas dos *flip flops*
  - **iniciar** =1 leva os *flip flops* para o valor **11**
  - corresponde ao estado **caso\_a**



```
Encodings for st values
value    st[1-0]
=====
caso_d   00
caso_c   01
caso_b   10
caso_a   11
```



## Cuidados na descrição - Ciclo de inicialização

- **Projeto de um circuito síncrono:**
  - deve sempre prever um ciclo de inicialização
- **O valor dos registradores após a energização do circuito:**
  - desconhecido
- **Falta de um ciclo de inicialização:**
  - comportamento não previsto pela simulação: exemplo
    - iniciar estado diferente
    - iniciar estado não previsto na descrição
- **Portanto:**
  - deve-se incluir de operações de inicialização
    - assíncronas ou síncronas

## **Cuidados na descrição** - Inserção desnecessária de um *latch*

- **Na linguagem VHDL:**

- a falta de atribuição de um valor em um objeto:
  - implica na manutenção do valor neste objeto

- **Problemas:**

- transição de estados especificada incompletamente
- falta de atribuição de um valor a uma saída
  - leva a inserção *latch* desnecessário.

- **Construção CASE WHEN na especificação da transição de estados**

- todas as condições devem ser obrigatoriamente cobertas

- **Evitar cláusula OTHERS**

- lógica combinacional extra pode ser gerada
  - necessário detectar os estados restantes

- **Opção:**

- criar tipo enumerado definindo todos os estados previstos
- não é necessário uso da cláusula OTHERS