
SEL0384/SEL0606 – Laboratório de Sistemas Digitais

Aula 4 – Construções Concorrentes

Prof. Dr. Maximilian Luppe


Livro adotado:

VHDL - Descrição e Síntese de Circuitos Digitais

Roberto d'Amore

ISBN 85-216-1452-7

Editora LTC www.ltceditora.com.br

 

Para informações adicionais consulte: www.ele.ita.br/~damore/vhdl



Introdução

Tópicos

- Histórico
- Aspectos gerais da linguagem
- Síntese de circuitos
- Entidade de projeto
- Classes de objetos: constante, variável e sinal
- Tipos
- Operadores
- Construção concorrente WHEN ELSE
- Construção concorrente WITH SELECT
- Processos e lista de sensibilidade
- Construção seqüencial IF ELSE
- Construção seqüencial CASE WHEN
- Circuitos síncronos


Descrição de um circuito de seleção

 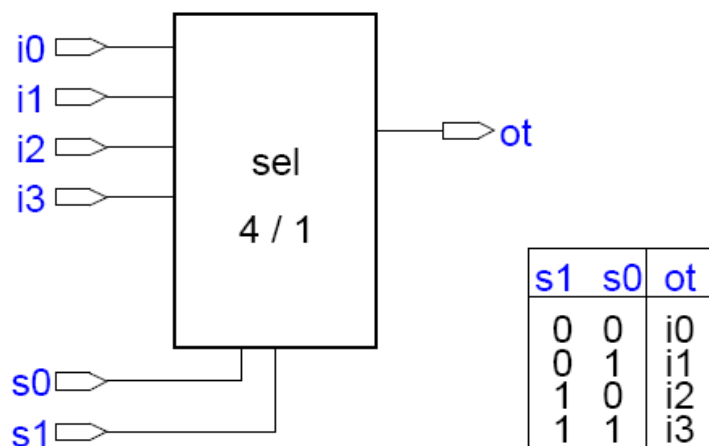- entradas: i_0 , i_1 , i_2 e i_3
- saída: ot
- controle da seleção: s_0 e s_1



 Exemplo: descrição do circuito de seleção

- descrição emprega uma única expressão
- **observar:** uso de parêntesis → AND e OR igual precedência




```
1 ENTITY mux_0 IS
2   PORT (i0, i1, i2, i3      : IN  BIT;  -- entradas
3         s0, s1              : IN  BIT;  -- selecao
4         ot                  : OUT BIT); -- saida
5 END mux_0;
6
7 ARCHITECTURE nivel_logico OF mux_0 IS
8 BEGIN
9   ot <= (i0 AND NOT s1 AND NOT s0) OR
10        (i1 AND NOT s1 AND      s0) OR
11        (i2 AND      s1 AND NOT s0) OR
12        (i3 AND      s1 AND      s0);
13 END nivel_logico;
```

 Exemplo: - nova descrição do circuito de seleção

- emprega 5 expressões
- sinais internos: **int0**, **int1**, **int2** e **int3**
- observar concorrência do código:

- valor de **ot** → determinado pelas expressões linhas 11, 12, 13 e 14



```
1 ENTITY mux_00 IS
2   PORT (i0, i1, i2, i3      : IN  BIT;  -- entradas
3         s0, s1              : IN  BIT;  -- selecao
4         ot                  : OUT BIT); -- saida
5 END mux_00;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_00 IS
8   SIGNAL int0, int1, int2, int3 : BIT; -- sinais internos
9 BEGIN
10  ot  <= int0 OR int1 OR int2 OR int3;
11  int0 <= i0 AND NOT s1 AND NOT s0;
12  int1 <= i1 AND NOT s1 AND      s0;
13  int2 <= i2 AND      s1 AND NOT s0;
14  int3 <= i3 AND      s1 AND      s0;
15 END teste;
```

Construção **WHEN ELSE**


- Transferência condicional de um sinal
- **Contém:** uma lista de condições e expressões
- **Primeira condição verdadeira:** define expressão transferida
- **Formato da construção:**

```
sinal_destino <= expressao_a WHEN condicao_1 ELSE  
                    expressao_b WHEN condicao_2 ELSE  
                    expressao_c;
```

 Exemplo: - circuito de seleção - WHEN ELSE

- nível de abstração mais elevado
- descrição mais próxima do comportamento do circuito
- opção de escolha:

linhas 9 a 11: operação AND entre s0 e s1



```
1 ENTITY mux_1 IS
2   PORT (i0, i1, i2, i3      : IN  BIT;
3         s0, s1              : IN  BIT;
4         ot                  : OUT BIT);
5 END mux_1;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_1 IS
8 BEGIN
9   ot <= i0 WHEN s1= '0' AND s0='0' ELSE
10        i1 WHEN s1= '0' AND s0='1' ELSE
11        i2 WHEN s1= '1' AND s0='0' ELSE
12        i3;
13 END teste;
```


Construção WITH SELECT

- Transferência condicional de um sinal
- **Contém:** uma lista de opções
- **Todas condições** da **expressão de escolha** devem ser consideradas
 - não existe uma prioridade como na construção WHEN ELSE
- **Opções pode ser agrupadas:** - caracter | equivale a “ou”
 - TO e DOWNTO delimitam faixas de opções
- **Opções restantes:** palavra reservada OTHERS
- **Formato da construção:**

```
WITH expressao_escolha SELECT          -- expressao_escolha =
  sinal_dest <= expr_a WHEN condicao_1,  -- condicao_1
    expr_b WHEN condicao_2,             -- condicao_2
    expr_c WHEN condicao_3 | condicao_4,  -- condicao_3 ou condicao_4
    expr_d WHEN condicao_5 TO condicao_7, -- condicao_5 ate condicao_7
    expr_e WHEN OTHERS;                 -- condicoes restantes
```

Construção WITH SELECT

- **Expressão de escolha deve retornar:**

- tipo discreto

- exemplo: BIT BOOLEAN CHARACTER INTEGER

- ou um vetor unidimensional


- exemplo: BIT_VECTOR STRING

```
WITH expressao_escolha SELECT          -- expressao_escolha =
  sinal_dest <= expr_a WHEN condicao_1,  -- condicao_1
                expr_b WHEN condicao_2,  -- condicao_2
                expr_c WHEN condicao_3 | condicao_4, -- condicao_3 ou condicao_4
                expr_d WHEN condicao_5 TO condicao_7, -- condicao_5 ate condicao_7
                expr_e WHEN OTHERS;      -- condicoes restantes
```

 Exemplo 4: circuito de seleção - WITH SELECT

- nível de abstração mais elevado
- descrição mais próxima do comportamento do circuito
- expressão de escolha:

sinal **sel** = **s1** e **s0** concatenados



```
1 ENTITY mux_9 IS
2   PORT (i0, i1, i2, i3 : IN BIT;
3         s0, s1         : IN BIT;
4         ot             : OUT BIT);
5 END mux_9;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_9 IS
8   SIGNAL sel : BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);
9 BEGIN
10  sel <= s1 & s0;
11  WITH sel SELECT
12    ot <= i0 WHEN "00",
13         i1 WHEN "01",
14         i2 WHEN "10",
15         i3 WHEN "11";
16 END teste;
```

Comando **PROCESS**

- **Objetivo:** delimitar regiões de código seqüencial
- **Início:** palavra reservada **PROCESS**
- **Lista de sensibilidade:** identifica que sinais ativam a execução do processo
- **Comandos seqüenciais:** próximo capítulo

```
abc: PROCESS (lista de sensibilidade)
    BEGIN
        comando_1;
        comando_2;
        ..
        ..
        comando_n;
END PROCESS abc;

def: PROCESS (lista de sensibilidade)
    BEGIN
        comando_1;
        comando_2;
        ..
        ..
        comando_n;
END PROCESS def;
```

Cuidados na descrição:

Comparação entre as construções **WHEN ELSE** e **WITH SELECT**

- **Construção WHEN ELSE:**

- ordem das condições indica a prioridade
- não é necessário apresentar todas condições

```
sinal_destino <= expressao_a WHEN condicao_1 ELSE -- condicao_1 = verdadeira
                  expressao_b WHEN condicao_2 ELSE -- condicao_2 = verdadeira
                  expressao_c;                  -- nenhuma condicao verd.
```

- **Construção WITH SELECT:**

- todas condições têm igual prioridade
- é necessário apresentar todas condições

```
WITH expressao_escolha SELECT -- expressao_escolha =
sinal_destino <= expressao_a WHEN condicao_1, -- condicao_1
                  expressao_b WHEN condicao_2, -- condicao_2
                  expressao_e WHEN OTHERS; -- condicoes restantes
```

Cuidados na descrição:

Criação de *latch* com as construções **WHEN ELSE** e **WITH SELECT**


- **Caso uma expressões contenha o sinal de destino:**

```
sinal_destino <= expressao_a WHEN opcao_1 ELSE  
    .  
    .  
    sinal_destino;
```

- **Resulta:** valor do sinal mantido em uma das condições
- **Não é mais caracterizado um circuito combinacional**
- **Necessário um elemento para armazenar o valor**

 • Exemplos e resultado da síntese (nível RTL)

```
1 ENTITY latch_0 IS
2   PORT (enb, d1, d2 : IN      BIT;
3         q1, q2      : BUFFER BIT);
4 END latch_0;
5
6 ARCHITECTURE teste OF latch_0 IS
7   q1 <= d1 WHEN enb = '1' ELSE
8     q1;
9
10  WITH enb SELECT
11    q2 <= d2 WHEN '1',
12      q2 WHEN '0';
13 END teste; BEGIN
```



- se **enb** = 1 sinal **q** segue sinal **d**
- enb** = 0 sinal **q** mantido
- inferido um “lath transparente”