



## Prática Nº8 - SEL0606

Alunos (Bancada 5):

Vitor Alexandre Garcia Vaz - 14611432  
Gabriel Dezejácomo Maruschi - 14571525

# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>3</b>
1.1	<i>Objetivos</i>	3
1.2	<i>Registrador</i>	3
<b>2</b>	<b>Materiais e métodos</b>	<b>4</b>
2.1	<i>Interface</i>	4
2.2	<i>Registrador</i>	5
2.3	<i>Flip-Flop Tipo D</i>	6
<b>3</b>	<b>Conclusão</b>	<b>8</b>
3.1	<i>Círculo RTL</i>	8
3.2	<i>Número de células lógicas</i>	9
3.3	<i>Funcionamento do Registrador Paralelo</i>	10

## Lista de Imagens

1	Esquemático de registrador paralelo	3
2	Tabela verdade do FF-D	3
3	Kit DE10-LITE	4
4	Código da interface	5
5	Código do Registrador Paralelo	6
6	Código do FF D	7
7	Visualização do circuito referente à interface	8
8	Visualização do circuito referente ao registrador	8
9	Visualização do circuito referente ao Flip-Flop tipo D	9
10	Resumo de funcionamento	9
11	Primeira simulação do registrador elaborado	10
12	Segunda simulação do registrador elaborado	10
13	Terceira simulação do registrador elaborado	11

# 1 Introdução

## 1.1 Objetivos


Nesta prática do Laboratório de Sistemas Digitais, implementamos um registrador de N bits, com clock e enable, utilizando a linguagem VHDL no software Quartus, e testamos no kit DE10-LITE (MAX 10 10M50DAF484C7G) bem como no software ModelSim.

Para isso, visamos elaborar o registrador através de uma associação de flip-flops tipo D em paralelo ( ligados ao mesmo sinal de clock), sendo cada flip-flop responsável pelo registro de um dos N bits pertencentes à entrada do registrador, e tendo como saída Q tal bit registrado.

## 1.2 Registrador

De maneira geral, registradores são circuitos sequenciais que formam a memória do computador, podendo ser, ou não, visíveis ao programador. Nesse sentido, os registradores tem como principal função guardar um dado de N bits em sua saída através, geralmente, de um conjunto de flip-flops tipo D associados em paralelo.

Figure 1: Esquemático de registrador paralelo

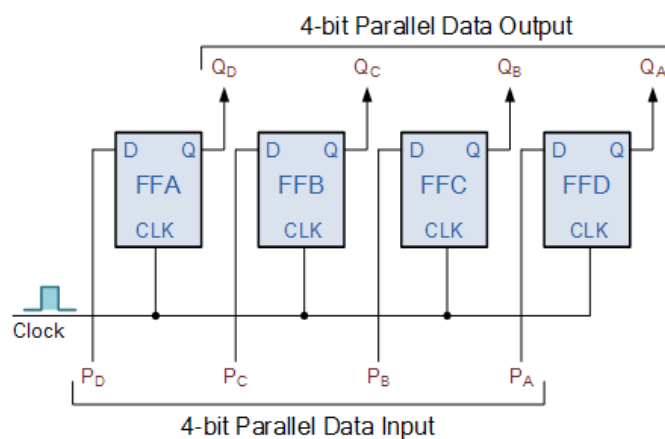

Fonte: [Site da internet](#)

Além disso, tais registradores funcionam conforme um sinal de clock, podendo possuir sinais de reset e enable para ditarem o seu funcionamento a partir de um certo momento.

### FF D

O Flip-Flop tipo D possui apenas as entradas **D** e **Clk** e comporta-se espelhando o sinal de D na saída Q nos eventos de borda de subida do clock. A tabela verdade é demonstrada abaixo.

Figure 2: Tabela verdade do FF-D


D	Q	C	Q*
0	0		0 Store 0
0	1		0
1	0		1 Store 1
1	1		1

Fonte: V. P. Nelson, *Digital Logic Circuit analysis and design*. 1995

## 2 Materiais e métodos

O código utilizado para desenvolver os módulos dos Flip-Flops e do Registrador foi escrito em VHDL e compilado no Quartus. A fim de testá-los no DE10-LITE, desenvolvemos também um interface cujo objetivo foi redirecionar os sinais dos pinos para os módulos e vice-versa. Utilizamos também o software ModelSim da Intel para visualizar as ondas de entrada e saída do Registrador desenvolvido.

Figure 3: Kit DE10-LITE

 

Fonte: DE10-Lite User Manua

### 2.1 Interface

A interface, codificada como é mostrado abaixo, direciona as entradas e saídas para as portas e leds do kit DE10-LITE:

Figure 4: Código da interface

```
1  -- Version: 1.1
2  -- Date: 07/11/2024
3  -- Owners: Gabriel D. Maruschi
4  --           Vitor Garcia Vaz
5
6  ENTITY DE10_LITE_Reg IS
7  PORT(
8      SW  : IN BIT_VECTOR (9 DOWNTO 0);
9      KEY : IN BIT_VECTOR (1 DOWNTO 0);
10     LEDR : OUT BIT_VECTOR (7 DOWNTO 4)
11 );
12 END DE10_LITE_Reg;
13
14 ARCHITECTURE interface OF DE10_LITE_Reg IS
15 BEGIN
16     REG: entity work.Reg
17         GENERIC MAP(
18             n => 4)
19         PORT MAP(
20             D => SW(7 DOWNTO 4), clk => KEY(0), cr => KEY(1), en => SW(9), Q => LEDR(7 DOWNTO 4));
21 END interface;
```

Fonte: os autores

Para a chamada do módulo do registrador, as entradas de Clock e Clear, **clk** e **cr**, respectivamente, foram direcionados para os botões 0 e 1 do kit. O barramento **D** tem os bits selecionados pelas chaves de 4 a 7, e o enable (**en**) é controlado pela chave 9. A saída pôde ser visualizada nos LEDs 4 a 7 do kit. Vale ressaltar o **GENERIC MAP** especificado na chamada do registrador, nele definimos o tamanho do registrador paralelo ao fornecer o valor 4 para a variável genérica **n**. Este conceito será demonstrado na definição do registrador.

## 2.2 Registrador

O Registrador paralelo desenvolvido em VHDL conta com o uso do loop FOR-GENERATE disponível na linguagem para fazer **n** chamadas da entidade de um Flip-Flop Tipo-D.

Além disso, para fins de generalidade, definimos o inteiro genérico **n**. Este possibilita que chamadas do módulo do registrador escolham o barramento deste. O valor *default* de **n** é 4.

Há também no registrador o sinal de enable e o clear assíncrono. Nesta implementação, **en** = 0 anula o clock e não transmite alterações para a saída. Entretanto **cr** = 1 gera **Q** = 0 independente de **en**.

Figure 5: Código do Registrador Paralelo

```
1  -- Version: 1.1
2  -- Date: 07/11/2024
3  -- Owners: Gabriel D. Maruschi
4  --           Vitor Garcia Vaz
5
6  ENTITY Reg IS
7      GENERIC (n      :  INTEGER := 4);
8      PORT (clk      :  IN  BIT;
9            en       :  IN  BIT;
10           cr       :  IN  BIT;
11           D        :  IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0);
12           Q        :  OUT BIT_VECTOR (n-1 DOWNT0 0));
13 END Reg;
14
15 ARCHITECTURE estrutural OF Reg IS
16
17     SIGNAL aux : BIT;
18
19 BEGIN
20
21     aux <= clk AND en;
22
23     regis_gen: FOR i IN 0 TO n-1 GENERATE
24
25         FF: entity work.d_ff
26             PORT MAP(
27                 clk => aux, cr => cr, d => D(i), q => Q(i)
28             );
29
30     END GENERATE regis_gen;
31
32 END estrutural;
33
```

Fonte: os autores

## 2.3 Flip-Flop Tipo D

O Flip-Flop tipo D também possui as entradas citadas na introdução e a entrada de Clear assíncrono. Na arquitetura, utilizamos também a construção com PROCESS e IF, ELSIF. Quando as condições de clock são atingidas, **q** recebe o sinal de **d**, assim como deve ser.

Figure 6: Código do FF D

```
1  -- Version: 1.1
2  -- Date: 07/11/2024
3  -- Owners: Gabriel D. Maruschi
4  --           Vitor Garcia Vaz
5
6  entity d_ff is
7      port(
8          clk          : IN bit;
9          cr           : IN bit;
10         d            : IN bit;
11         q            : OUT bit
12     );
13 end d_ff;
14
15 architecture dff_module of d_ff is
16 BEGIN
17     PROCESS (clk, cr)
18     BEGIN
19         IF cr = '1' then q <= '0';
20         ELSIF (clk'EVENT and clk = '1') then q <= d;
21         END IF;
22     END PROCESS;
23 end dff_module;
```


Fonte: os autores

## 3 Conclusão

### 3.1 Cicuito RTL

A partir do código em VHDL feito em laboratório, e usando a ferramenta de síntese disponibilizada pelo quartus, o seguinte circuito, referente à interface entre registrador e os pinos da FPGA, foi obtido:


Figure 7: Visuzalização do circuito referente à interface

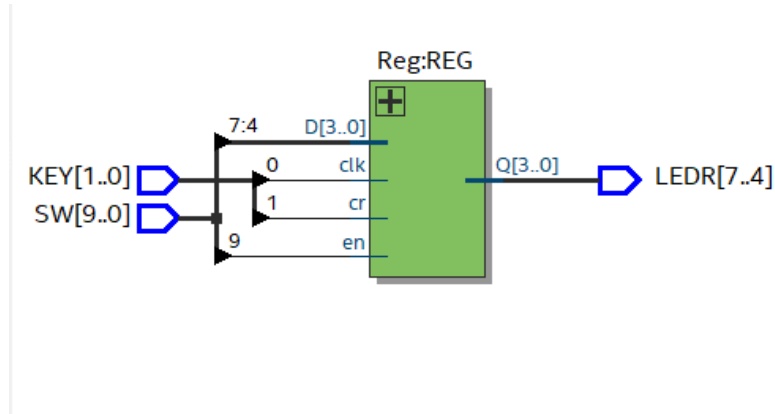

Fonte: os autores

Por outro lado, referentemente à estrutura interna do registrador paralelo, o seguinte circuito foi obtido:

Figure 8: Visuzalização do circuito referente ao registrador

 


Fonte: os autores

Ademais, para cada flip-flop tipo D associado em paralelo na formação do registrador, obtemos o seguinte circuito:



Figure 9: Visualização do circuito referente ao Flip-Flop tipo D

 

Fonte: os autores

### 3.2 Número de células lógicas

Ademais, por meio do resumo do funcionamento e constituição do circuito descrito em VHDL no software (fig10), chegamos à conclusão de que o circuito sintetizado apresentou um uso de 6 elementos lógicos e 16 pinos do dispositivo reconfigurável (FPGA).

Figure 10: Resumo de funcionamento

Flow Summary	
<<Filter>>	
Flow Status	Successful - Tue Nov 12 14:20:46 2024
Quartus Prime Version	23.1std.1 Build 993 05/14/2024 SC Lite Edition
Revision Name	DE10_LITE_Reg
Top-level Entity Name	DE10_LITE_Reg
Family	MAX 10
Device	10M50DAF484C7G
Timing Models	Final
Total logic elements	6 / 49,760 ( < 1 % )
Total registers	4
Total pins	16 / 360 ( 4 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 1,677,312 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 288 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 4 ( 0 % )
UFM blocks	0 / 1 ( 0 % )
ADC blocks	0 / 2 ( 0 % )


Fonte: os autores

### 3.3 Funcionamento do Registrador Paralelo

A respeito do funcionamento do registrador elaborado pela turma, utilizamos o software de ModelSim para simulá-lo e comprovar e validar a sua funcionalidade.

Nesse sentido, tal funcionamento pode ser observado através da fig.11, á medida em que a saída do registrador, a cada ciclo de clock, correspondeu a entrada D de 4 bits neste mesmo ciclo enquanto o reset estava desativado ( $cr = 0$ ). Porém, após o ativamento do reset (em  $500ps$  de simulação) a saída permaneceu nula ( $Q = 0000_2$ ) até o sucetivo ativamento do reset, o qual ocorreu aos  $1000ps$  de simulação, comprovando o funcionamento do reset associado ao registrador elaborado.


Figure 11: Primeira simulação do registrador elaborado

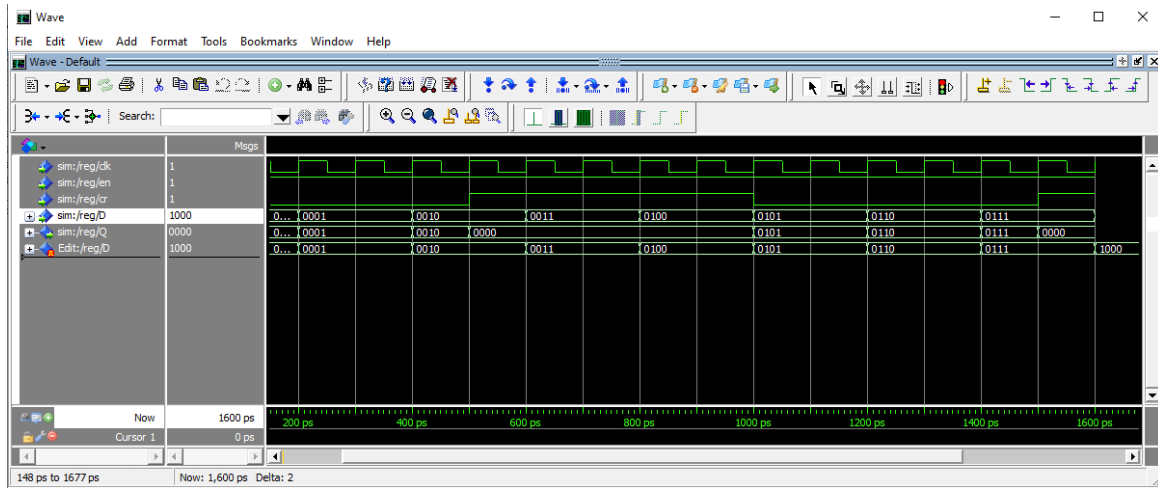

Fonte: os autores

Além disso, tal funcionamento também foi evidenciado através da simulação associada à fig.12, já que, através de sua análise, é possível observar que o registrador só passou a salvar os 4 bits da entrada D em sua saída a partir da primeira borda de clock positiva posterior ao ativamento do enable ( $en = 1$ ) em  $1100ps$  de simulação, e também ao desativamento do reset em  $1200ps$  de simulação. Fato o qual evidencia a funcionalidade do sinal de enable.

Figure 12: Segunda simulação do registrador elaborado

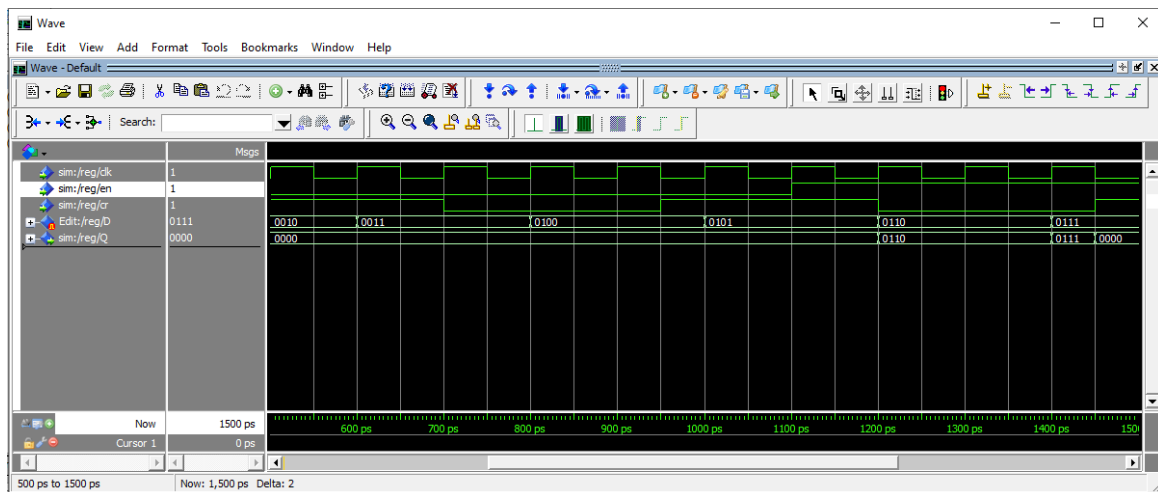


Fonte: os autores

Por fim, vale ressaltar o correto funcionamento sequencial do circuito, pois, em ambas as simulações e quando  $cr = 0$  e  $en = 1$ , a saída do registrador Q corresponde à entrada D do atual ciclo de clock. Porém, quando o

enable é desativado, o clock do registrador também permanece no nível lógico 0 e, conseqüentemente, a saída Q é apenas mantida (salva), sem assumir o mesmo valor de D, conforme o visto na fig.13 associada à terceira simulação realizada.

Figure 13: Terceira simulação do registrador elaborado

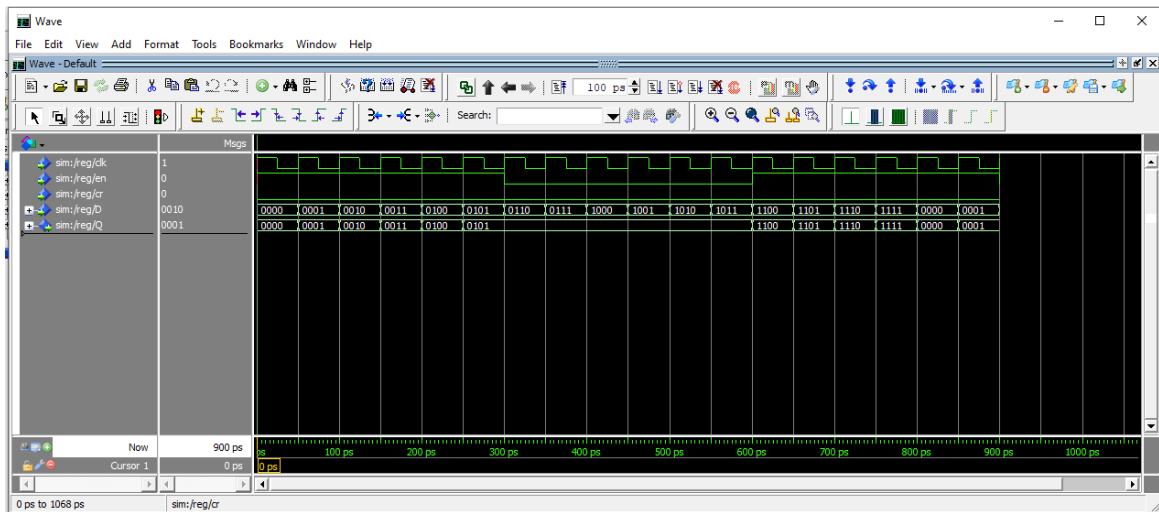

Fonte: os autores