
SEL0384/SEL0606 – Laboratório de Sistemas Digitais

Aula 7 – Construções Sequenciais

Prof. Dr. Maximilian Luppe


Livro adotado:

VHDL - Descrição e Síntese de Circuitos Digitais

Roberto d'Amore

ISBN 85-216-1452-7

Editora LTC www.ltceditora.com.br

 

Para informações adicionais consulte: www.ele.ita.br/~damore/vhdl

Introdução

Tópicos

- Histórico
- Aspectos gerais da linguagem
- Síntese de circuitos
- Entidade de projeto
- Classes de objetos: constante, variável e sinal
- Tipos
- Operadores
- Construção concorrente WHEN ELSE
- Construção concorrente WITH SELECT
- Processos e lista de sensibilidade
- Construção seqüencial IF ELSE
- Construção seqüencial CASE WHEN
- Circuitos síncronos

Comandos seqüenciais

- **Comandos seqüenciais podem ocorrer em:**


- processos
- subprogramas

- **PROCESS**

- é um comando concorrente
- delimita uma região contendo código seqüencial

- **Lembrando:** uma descrição é composta de comandos concorrentes

- todos são executadas concorrentemente

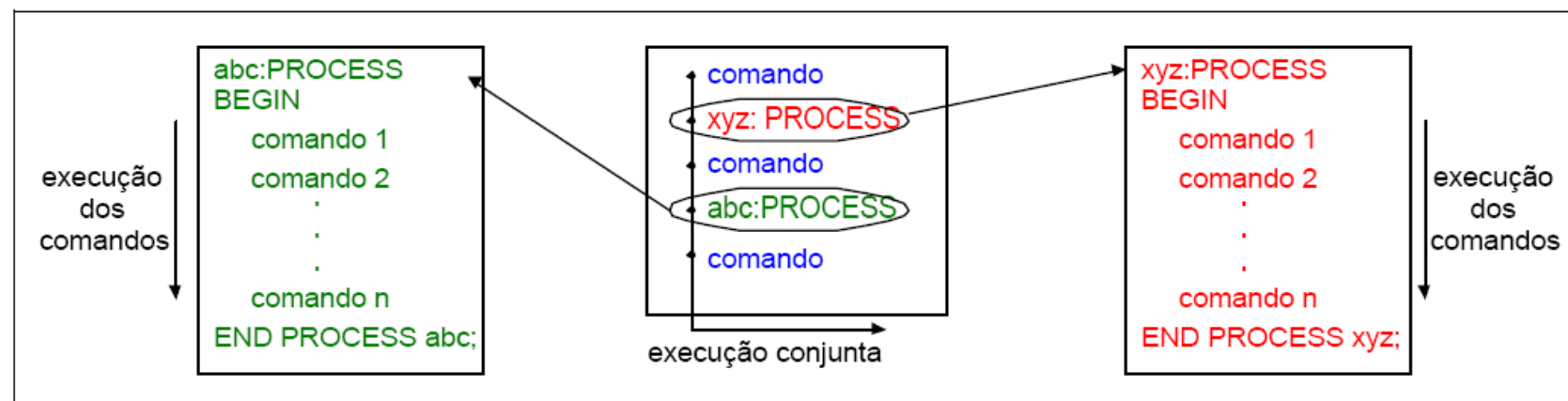

Lista de sensibilidade em processos


- Após a comando **PROCESS**:
 - possível declarar a lista de sensibilidade
- **Lista de sensibilidade**:
 - define quais sinais causam a execução do processo
- **Execução do processo ocorre se**:
 - um sinal da lista tem valor alterado
- **Iniciada a execução**:
 - comandos são avaliadas na seqüência

```
abc: PROCESS (lista de sensibilidade)
    BEGIN
        comando_1;
        comando_2;
        ..
        comando_n;
    END PROCESS abc;
```

Atribuição de valor para um sinal - região de código seqüencial

 - **Exemplo** - circuito de seleção:

- importante: nesta descrição,
int0 int1 int2 int3 devem ser
colocados na lista de sensibilidade




```
1 ENTITY mux_p0 IS
2   PORT (i0, i1, i2, i3      : IN  BIT; -- entradas
3         s0, s1              : IN  BIT; -- selecao
4         ot                  : OUT BIT); -- saida
5 END mux_p0;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_p0 IS
8   SIGNAL int0, int1, int2, int3 : BIT;
9 BEGIN
10  PROCESS (i0, i1, i2, i3, s0, s1, int0, int1, int2, int3)
11  BEGIN
12    ot <= int0 OR int1 OR int2 OR int3;
13    int0 <= i0 AND NOT s1 AND NOT s0;
14    int1 <= i1 AND NOT s1 AND      s0;
15    int2 <= i2 AND      s1 AND NOT s0;
16    int3 <= i3 AND      s1 AND      s0;
17  END PROCESS;
18 END teste;
```

Atribuição de valor para uma variável - região de código seqüencial

 - **Exemplo** - circuito de seleção:

- importante: nesta descrição,

int0 int1 int2 int3 devem ser atualizados
antes de serem utilizados



```
1 ENTITY mux_p0 IS
2   PORT (i0, i1, i2, i3      : IN  BIT; -- entradas
3         s0, s1              : IN  BIT; -- selecao
4         ot                  : OUT BIT); -- saida
5 END mux_p0;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_p0 IS
8 BEGIN
9   PROCESS (i0, i1, i2, i3, s0, s1)
10    VARIABLE int0, int1, int2, int3 : BIT;
11  BEGIN
12    int0 := i0 AND NOT s1 AND NOT s0;
13    int1 := i1 AND NOT s1 AND    s0;
14    int2 := i2 AND    s1 AND NOT s0;
15    int3 := i3 AND    s1 AND    s0;
16    ot <= int0 OR int1 OR int2 OR int3;
17  END PROCESS;
18 END teste;
```

Construção IF ELSE


(similar: construção WHEN ELSE)

- Execução condicional de um ou mais comandos sequenciais
- Teste: definido por uma lista de condições
- Primeira condição verdadeira: define os comandos executados
- Condição de teste: qualquer expressão que retorne **BOOLEAN**
- Início da construção: comando **IF**
- Cláusulas **ELSIF** e **ELSE**: opcionais
- Formato da construção:

```
IF  condicao_1 THEN
    comando_sequencial;
    comando_sequencial;
ELSIF condicao_2 THEN           -- clausula ELSIF opcional
    comando_sequencial;
    comando_sequencial;
ELSIF condicao_3 THEN
    comando_sequencial;
ELSE                           -- clausula ELSE opcional
    comando_sequencial;
END IF;
```

 
Exemplo: - circuito de seleção - **IF ELSE**

- **Comando seqüencial**
- **Nota:** **s1 s2** agrupados no sinal **sel**
- **Lista de sensibilidade:** sinais **i0 i1 i2 i3 sel**
 - remoção de destes sinais: consequência?



```
1 ENTITY mux_4a IS
2   PORT (i0, i1, i2, i3 : IN BIT; -- entradas
3         s0, s1         : IN BIT; -- selecao
4         ot             : OUT BIT); -- saida
5 END mux_4a;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_4a IS
8   SIGNAL sel : BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);
9 BEGIN
10  sel <= s1 & s0;
11  abc: PROCESS (i0, i1, i2, i3, sel) --sinal "sel" inserido na lista
12  BEGIN
13    IF sel = "00" THEN ot <= i0;
14    ELSIF sel = "01" THEN ot <= i1;
15    ELSIF sel = "10" THEN ot <= i2;
16    ELSE ot <= i3;
17    END IF;
18  END PROCESS abc;
19 END teste;
```

Construção **CASE WHEN**


(similar: construção **WITH SELECT**)

- Execução condicional de um ou mais comandos sequenciais
- A execução dos comandos: controlada pelo valor de uma expressão
- Todas condições da expressão de escolha devem ser consideradas
 - não existe uma prioridade como na construção **IF ELSE**
- Opções podem ser agrupadas: - caracter **|** equivale a “ou”
 - **TO** e **DOWNTO** delimitam faixas de opções
- Opções restantes: palavra reservada **OTHERS**
- Formato da construção:

```
CASE expressao_escolha IS                                -- expressao_escolha =  
  
  WHEN condicao_1                                         => comando_b; comando_c;                -- condicao_1  
  
  WHEN condicao_2 | condicao_3                             => comando_d;                -- condicao_2 ou condicao_3  
  
  WHEN condicao_4 TO condicao_9                           => comando_d;                -- condicao_4 ate condicao_9  
  
  WHEN OTHERS                                           => comando_e; comando_f; -- condicoes restantes  
END CASE;
```

 Exemplo: - circuito de seleção - CASE WHEN

- Comando seqüencial
- Nota: **s1 s2** agrupados no sinal **sel**



```
1 ENTITY mux_5a IS
2   PORT (i0, i1, i2, i3 : IN BIT;
3         s1, s0       : IN BIT;
4         ot           : OUT BIT);
5 END mux_5a;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_5a IS
8   SIGNAL sel: BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);
9 BEGIN
10  sel <= s1 & s0;
11  abc: PROCESS (i0, i1, i2, i3, sel) --sinal "sel" inserido na lista
12  BEGIN
13    CASE sel IS
14      WHEN "00" => ot <= i0;
15      WHEN "01" => ot <= i1;
16      WHEN "10" => ot <= i2;
17      WHEN OTHERS => ot <= i3;
18    END CASE;
19  END PROCESS abc;
20 END teste;
```

Cuidados na descrição: comparações **WHEN ELSE** e **IF ELSE**

- **Construção WHEN ELSE:**

- concorrente
- 1ª condição válida: determina expressão transferida

- **Construção IF ELSE:**

- seqüencial
- 1ª condição válida: determina um conjunto de comandos a ser executado

```
sinal_destino <= expressao_a WHEN opcao_1 ELSE  
                    expressao_b WHEN opcao_2 ELSE  
                    expressao_c;
```

```
IF condicao_1 THEN  
    comando_a;  
ELSIF condicao_2 THEN  
    comando_c;  
ELSE  
    comando_d;  
END IF;
```

Cuidados na descrição: comparações **WITH SELECT** e **CASE WHEN**

- **Construção WITH SELECT:**

- concorrente
- todas condições devem ser relacionadas
 - cada condição determina uma expressão transferida

- **Construção CASE WHEN:**

- seqüencial
- todas condições devem ser relacionadas
 - cada condição determina um conjunto de comandos a ser executado

```
WITH expressao_escolha SELECT
  sinal_destino <= expressao_a WHEN opcao_1,
                    expressao_b WHEN opcao_2,
                    expressao_c WHEN OTHERS;
```

```
CASE expressao IS
  WHEN condicao_1  => comando_a;
  WHEN OTHERS    => comando_e; comando_f;
END CASE;
```

Cuidados na descrição: emprego **IF ELSE** e **CASE WHEN**

- **Construção **IF ELSE**:**

- possível uma nova expressão de escolha a cada estágio
- excesso de liberdade pode levar a erros:

exemplo: nem todas condições cobertas por descuido na descrição
criação de elementos de memória desnecessários

- **Construção **CASE WHEN**:**

- expressão de escolha única
- condições de escolha não cobertas:
mensagem de erro na etapa de compilação

- **Sempre que possível:**

- empregar a construção **CASE WHEN**


Estratégias de descrição de circuitos síncronos

Tópicos

- Registrador sensível a nível
- Registrador sensível a borda - inicialização síncrona
- Registrador sensível a borda - inicialização assíncrona
- Registrador sensível a borda com habilitação para sinal de relógio
- Máquinas de estado finito
- Contadores
- Cuidados na descrição


Definição de termos relativos a sinais (útil para entender alguns atributos)

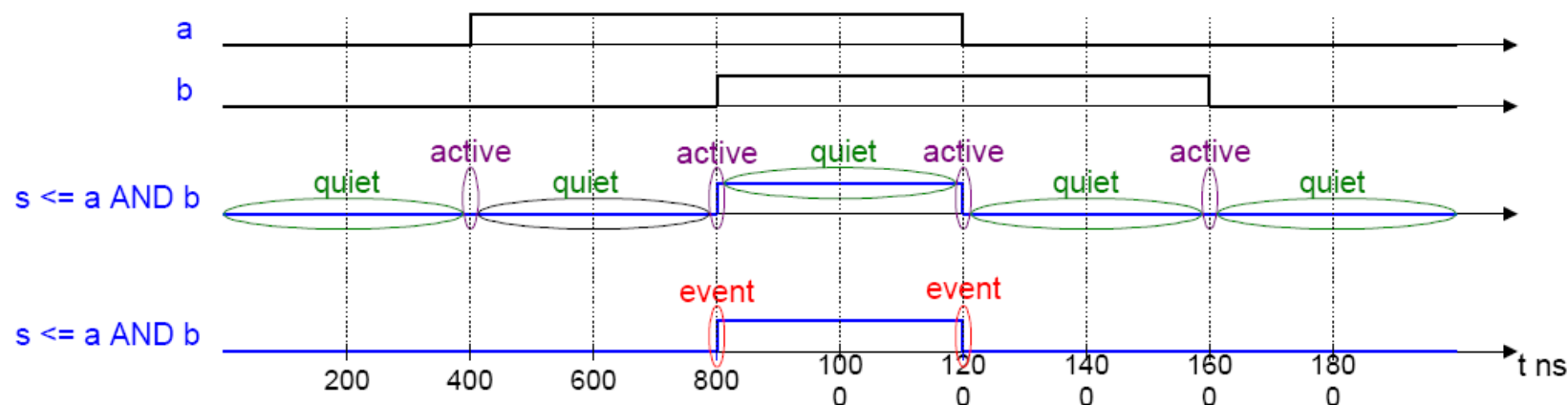- **active**: novo valor atribuído ao sinal (o valor pode ser o mesmo)
- **quiet**: condição oposta a **active**
- **event**: mudança do valor de um sinal
- **Exemplo**:



Registrador sensível a nível

- **Exemplo:**


 


- **Formato geral:** empregando processo

- sinal **d**: deve estar na lista de sensibilidade

```
PROCESS (enb, d)
BEGIN
    IF (enb = '1') THEN d <= q ;
    END IF ;
END PROCESS;
```

 
 
Registrador sensível a borda - inicialização síncrona - (exemplo)



- **Formato geral:** empregando processo
 - apenas sinal **ck**: necessita estar na lista de sensibilidade

```
PROCESS (ck)
BEGIN
  IF (ck'EVENT and ck = '1') THEN -- detecta borda de subida do sinal ck
    IF rst = '1' THEN q <= '0'; -- sequencia de eventos sincronos com ck
    ELSIF set = '1' THEN q <= '1'; -- .
    -- .
    -- .
  ELSE
    q <= d; -- finaliza com a memorizacao
  END IF;
END IF;
END PROCESS;
```

  
Registrador sensível a borda - inicialização assíncrona - (exemplo)



- **Formato geral:** empregando processo
 - sinais **ck**, **rst** e **set** necessitam estar na lista de sensibilidade

```
PROCESS (ck, rst, set)
BEGIN
  IF      (rst = '1')      THEN q <= '0'; -- eventos assincronos
  ELSIF   (set = '1')      THEN q <= '1'; --      .
                                     --      .
                                     --      .
  ELSIF (ck'EVENT AND ck = '1') THEN q <= d; -- detecta borda de subida de ck
  END IF;
END PROCESS;
```

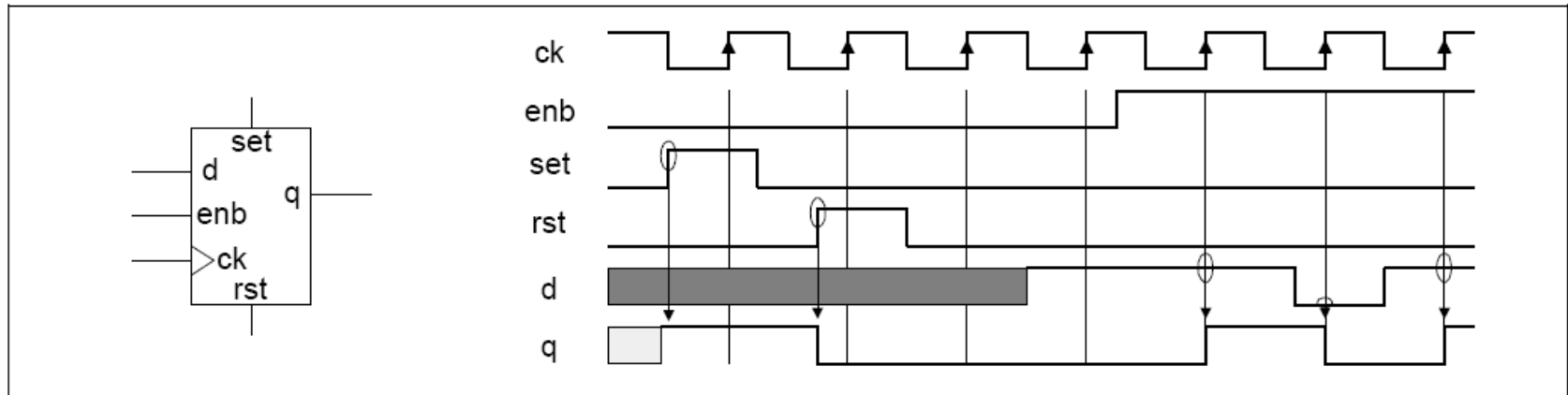Registrador sensível a borda com habilitação para sinal de relógio



- **Formato geral:** empregando processo

- sinais **rst** e **set** necessitam estar na lista de sensibilidade (para inic. assíncrona)
- sinal **enb** não é necessário na lista de sensibilidade

```
PROCESS (ck, rst, set)
BEGIN
    IF          (rst = '1')          THEN q <= '0'; -- eventos assincronos
    --
    ELSIF (ck'EVENT AND ck = '1')    -- detecta borda de subida de ck
        IF (enb = '1') THEN q <= d;  -- armazena se habilitado
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
```