

SEL0606 – Laboratório de Sistemas Digitais

Aula 05 – Projeto Hierárquico e Componentes

Prof. Dr. Maximilian Luppe


Livro adotado:

VHDL - Descrição e Síntese de Circuitos Digitais

Roberto d'Amore

ISBN 85-216-1452-7

Editora LTC www.ltceditora.com.br

 

Para informações adicionais consulte: www.ele.ita.br/~damore/vhdl

Entidade de projeto

- **Pode representar:**

uma simples porta lógica a um sistema completo


- **Composta de duas partes:**

- Declaração da entidade

- define portas de entrada e saída da descrição
 - equivalente ao símbolo de um bloco em captura esquemática


- Arquitetura

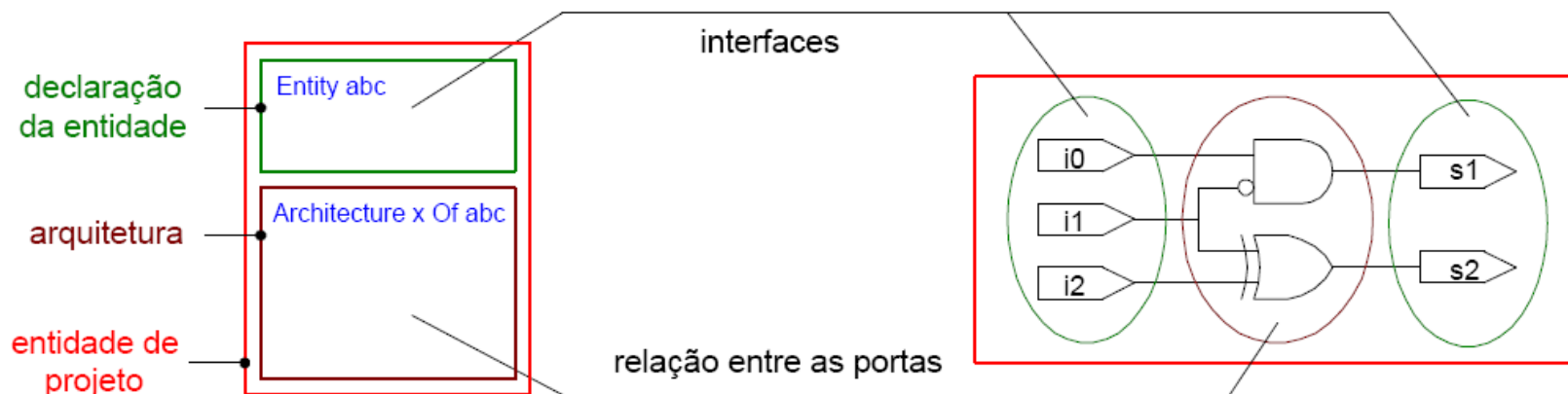- descreve as relações entre as portas
 - equivalente ao esquema contido no bloco em cap. esquemática



• Uma entidade de projeto

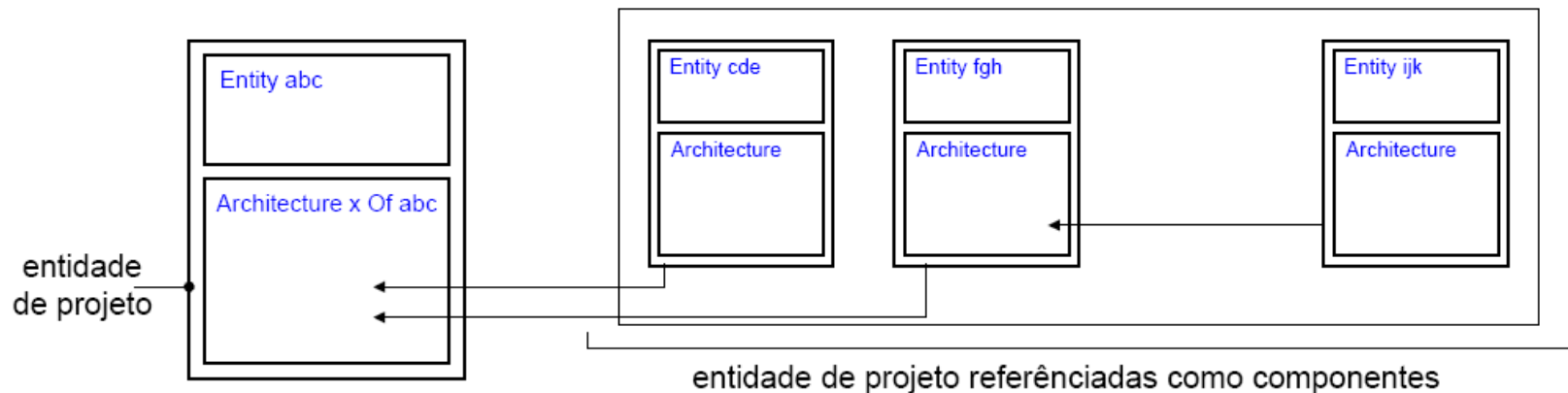- pode ser descrita na forma: interligação de outras entidades
- estabelece um projeto hierárquico
- não existe limite para o nível de hierarquia
- diferentes estilos de descrição podem ser empregados



Componentes

- **Componente:**

- uma descrição (entidade + arquitetura) empregada por uma outra entidade

- **Emprego:**

- interligação de múltiplas entidades de projeto
- projeto hierárquico

- **Declaração de um componente** (primeiro passo para utilização de um componente)

- similar a declaração de entidade
- exemplo:

```
COMPONENT nome_componente
  PORT  (sinal_a      : modo_a  tipo_sinal_a;
         sinal_b      : modo_b  tipo_sinal_b;
         sinal_c      : modo_c  tipo_sinal_c);
END COMPONENT;
```

Componentes

- **A solicitação de um componente contém:**

- rótulo de denominação qualquer (**x1**, y2 ...)
- nome do componente (nome_componente)
- mapa de ligações (Port Map (....))


- **Mapa de ligações:**

- pode seguir mesma ordem estabelecida na declaração do componente:

```
x1: nome_componente PORT MAP(a(1), b(1), c(1));
```


- pode seguir uma nova seqüência definida no mapa:
 
```
x2: nome_componente PORT MAP(sinal_b => b(1),sinal_a => a(1),sinal_c => c(1));
```



Componentes

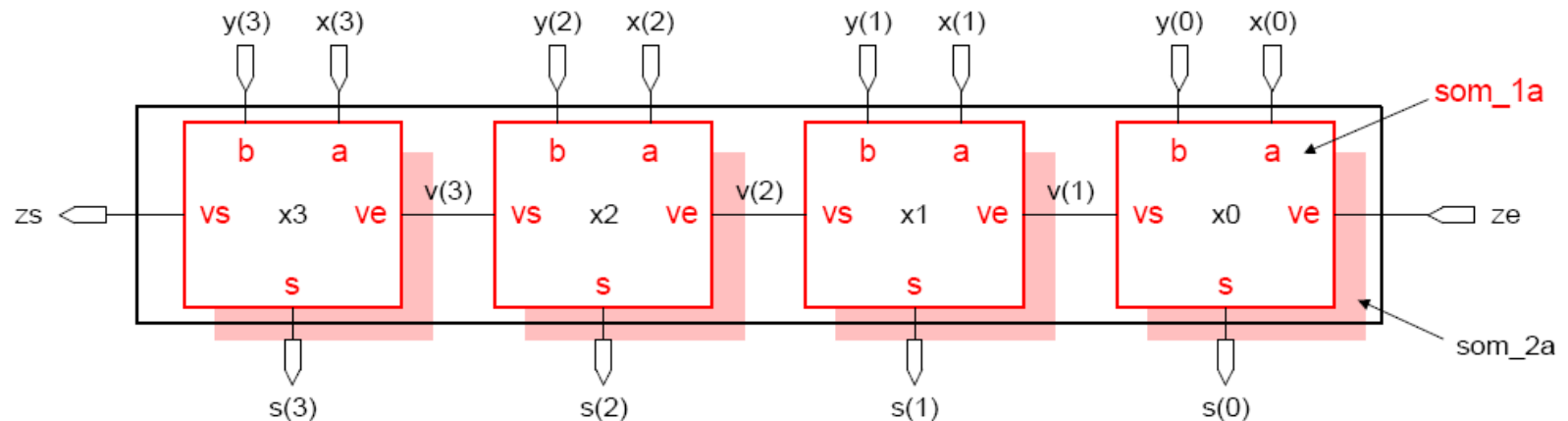- **Exemplo:** Somador de 4 bits formado por somadores de 1 bit




- **Descrição do somador de 1 bit** (componente a ser referenciado)

```
1 ENTITY som_1a IS
2   PORT    (a, b, ve  : IN  BIT;
3            s, vs     : OUT BIT);
4 END som_1a;
5
6 ARCHITECTURE teste OF som_1a IS
7
8 BEGIN
9   s <= a XOR b XOR ve;           -- soma
10  vs <= (a AND b) OR (a AND ve) OR (b AND ve); -- vai um
11 END teste;
```

Componentes

 - Descrição do somador empregando o componente: somador de 1 bit



```

1 ENTITY som_2a IS
2   PORT ( x, y : IN BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0); -- entradas do somador
3         ze : IN BIT; -- entrada vem um
4         s : OUT BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0); -- soma
5         zs : OUT BIT); -- vai um
6 END som_2a;
7
8 ARCHITECTURE estrutural OF som_2a IS
9
10  COMPONENT som_1a
11    PORT (a, b, ve : IN BIT; s, vs : OUT BIT);
12  END COMPONENT;
13
14  SIGNAL v : BIT_VECTOR (3 DOWNTO 1); -- vai um interno
15
16 BEGIN
17   x0: som_1a PORT MAP( x(0), y(0), ze, s(0), v(1));
18   x1: som_1a PORT MAP( x(1), y(1), v(1), s(1), v(2));
19   x2: som_1a PORT MAP(b =>y(2), a =>x(2), s =>s(2), ve =>v(2), vs =>v(3));
20   x3: som_1a PORT MAP( x(3), y(3), v(3), s(3), zs);
21 END estrutural;

```